

## 5. MERJENJE KAPACITETE KONDENZATORJA

### Naloga

- izmerite kapaciteto kondenzatorja

### Pripomočki

- merilnik naboja (*coulombmeter*) ali digitalni voltmeter z vhodnim notranjim uporom najmanj  $10\text{M}\Omega$
- kondenzator(ji) s kapaciteto v območju od  $1\text{nF}$  do  $10\text{nF}$
- enosmerni vir napetosti od  $0\text{V}$  do  $30\text{V}$

### Razlaga

Kapaciteta kondenzatorja pove koliko naboja je na kondenzatorju pri napetosti  $1\text{V}$ :

$$C = \frac{e}{U} \quad (5)$$

Merimo jo lahko na več načinov. Najosnovnejši je ta, da kondenzator z neznano kapaciteto  $C_x$  nabijemo pri določeni napetosti  $U_1$ , vir odstranimo in kondenzator vežemo vzporedno z znanim kondenzatorjem s kapaciteto  $C_0$  (slika 1). Naboje se porazdeli na oba kondenzatorja tako, da je med sponkama obeh enaka napetost  $U_2$ :

$$C_x U_1 = C_x U_2 + C_0 U_2 \quad (6)$$


Iz enačbe izrazimo neznano kapaciteto

$$C_x = \frac{C_0 U_2}{U_1 - U_2} \quad (7)$$

Napetost  $U_2$  merimo z voltmetrom z velikim notranjim uporom, ker začne nabojo v trenutku, ko priključimo voltmeter, odtekati in zato napetost  $U_2$  pada. Če velja, da je  $C_0 \gg C_x$ , potem je tudi  $U_1 \gg U_2$  in velja:

$$C_x \approx C_0 \frac{U_2}{U_1} \text{ ali } U_1 C_x \approx C_0 U_2 \quad (8)$$

Običajni merilniki naboja imajo znano kapaciteto (rečejo ji tudi vhodna kapaciteta)  $1\mu\text{F}$  ( $C_0$  v enačbi 4), prikazovalnik pa izpisuje nabojo v  $\text{nC}$  ( $10^{-9}\text{As}$ ). Merilnik ima v resnici vgrajen milivoltmeter z velikim notranjim uporom in ker velja  $U_2 = e_x / C_0$  dobimo na kondenzatorju  $C_0$  napetost  $1\text{mV}$  pri naboju  $1\text{nC}$  ( $1\text{mV} = 10^{-9}\text{As} / 1\mu\text{F}$ ).

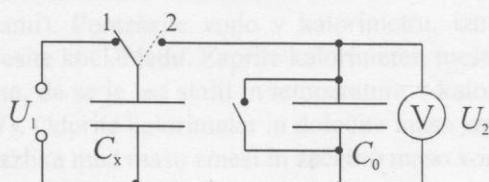

Slika 3. Merjenja kapacitete kondenzatorja preko znanega kondenzatorja

## MERJENJE KAPACITETE KONDENZATORJA

### Potek dela


Postopek meritve je nekoliko odvisen od tega, ali boste uporabili merilnik naboja ali kondenzator z znano kapaciteto ( $1\mu\text{F}$ ).

### Merjenje s kondenzatorjem z znano kapaciteto

Zvezite vezje po shemi na sliki 1. Naj bosta Znani kondenzator  $C_0$  in voltmeter vezana vzporedno ves čas meritve. Na neznani kondenzator  $C_x$  priključite enosmerno napetost  $U_1$  (začnite z okoli 2V) in vir odstranite, nato pa ga vzporedno priključite na  $C_0$ . Zapišite napetost  $U_2$ ; spraznjte kondenzator  $C_0$  tako da za hip kratko sklenete sponki in ponovite meritve pri višjih napetostih  $U_2$ . Sestavite tabelo  $|U_1| |U_2| e_x (\approx U_2 C_0)$  z najmanj deset meritvami pri različnih  $U_1$ . Narišite graf  $e_x (U_1)$ . Ker velja zveza  $e_x = C_x U_1$ , iz strmine premice določite  $C_x$ . Iz grafa določite relativno napako dobljene vrednosti.

### Merjenje z merilnikom naboja

Zvezite vezje po shemi na sliki 2. Na neznani kondenzator  $C_x$  priključite enosmerno napetost  $U_1$  (začnite z okoli 2V) in vir odstranite, nato pa ga priključite na merilnik naboja. Odčitajte nabojo, pritisnite tipko 'reset' da bo vrednost na prikazovalniku spet 0 in ponovite meritve pri višjih napetostih  $U_2$ . Sestavite tabelo  $|U_1| |e_x|$  z najmanj deset meritvami pri različnih  $U_1$ . Narišite graf  $e_x (U_1)$ . Ker velja zveza  $e_x = C_x U_1$ , iz strmine premice določite  $C_x$ . Iz grafa ocenite relativno napako dobljene vrednosti.

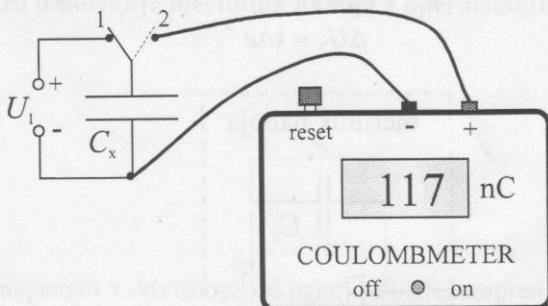

Slika 4. Merjenja kapacitete kondenzatorja z merilnikom naboja

### Poročilo o vaji

#### Meritve:

- tabela  $|U_1| |e_x|$

#### Graf:

- naboj v odvisnosti od napetosti z ustrezno premica na grafu

#### Izračuni:

- kapaciteta kondenzatorja in relativna napaka